

# 数字电路基础

## 一、逻辑代数定律和计算规则

定律/规则名称	表达式	解释
恒等律	$A + 0 = A$ $A \cdot 1 = A$	任何变量与0相加或与1相乘等于自身
零律	$A + 1 = 1$ $A \cdot 0 = 0$	任何变量与1相加或与0相乘等于1或0
幂等律	$A + A = A$ $A \cdot A = A$	任何变量与自身相加或相乘等于自身
互补律	$A + \bar{A} = 1$ $A \cdot \bar{A} = 0$	任何变量与其补码相加等于1，相乘等于0
交换律		
加法交换律	$A + B = B + A$	加法运算的交换律
乘法交换律	$A \cdot B = B \cdot A$	乘法运算的交换律
结合律		
加法结合律	$(A + B) + C = A + (B + C)$	加法运算的结合律
乘法结合律	$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$	乘法运算的结合律
分配律		
乘法分配律	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	乘法对加法的分配律
加法分配律	$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$	加法对乘法的分配律
吸收律		
吸收律1	$A + A \cdot B = A$	吸收律的第一种形式
吸收律2	$A \cdot (A + B) = A$	吸收律的第二种形式
德摩根定律		
德摩根定律1	$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$	逻辑加法的德摩根定律

定律/规则名称	表达式	解释
德摩根定律2	$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$	逻辑乘法的德摩根定律
简化定律		
简化定律1	$A + \overline{A} \cdot B = A + B$	简化逻辑表达式
简化定律2	$A \cdot (\overline{A} + B) = A \cdot B$	简化逻辑表达式
共识定律		
共识定律(积之和形式)	$AB + \overline{A}C + BC = AB + \overline{A}C$	较难，常用于逻辑化简。项 BC 是 AB 和 A C 的共识项，是冗余的。
共识定律(和之积形式)	$(A + B)(\overline{A} + C)(B + C) = (A + B)(\overline{A} + C)$	较难，常用于逻辑化简。项 (B+C) 是 (A+B) 和 (A+C) 的共识项，是冗余的。
反演定律		
反演定律	$A = \overline{\overline{A}}$	变量的双重否定等于自身

## 推导过程

### 1. 基本定律

- 恒等律:  $A + 0 = A$  和  $A \cdot 1 = A$  是逻辑代数的基本定义。
- 零律:  $A + 1 = 1$  和  $A \cdot 0 = 0$  也是逻辑代数的基本定义。
- 幂等律:  $A + A = A$  和  $A \cdot A = A$  是因为逻辑加法和乘法运算的特性。
- 互补律:  $A + \overline{A} = 1$  和  $A \cdot \overline{A} = 0$  是逻辑变量和其补码的定义。

### 2. 交换律

- 加法交换律:  $A + B = B + A$  是逻辑加法的交换特性。
- 乘法交换律:  $A \cdot B = B \cdot A$  是逻辑乘法的交换特性。

### 3. 结合律

- 加法结合律:  $(A + B) + C = A + (B + C)$  是逻辑加法的结合特性。
- 乘法结合律:  $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$  是逻辑乘法的结合特性。

### 4. 分配律

- 乘法分配律:  $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$  是逻辑乘法对加法的分配特性。
- 加法分配律:  $A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$  是逻辑加法对乘法的分配特性。

### 5. 吸收律

- 吸收律1:  $A + A \cdot B = A$  可以从  $A + A \cdot B = A \cdot (1 + B) = A \cdot 1 = A$  推导得出。
- 吸收律2:  $A \cdot (A + B) = A$  可以从  $A \cdot (A + B) = A \cdot A + A \cdot B = A + A \cdot B = A$  推导得出。

### 6. 德摩根定律

- 德摩根定律1:  $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$  是逻辑加法的德摩根定律。

- **德摩根定律2:**  $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$  是逻辑乘法的德摩根定律。

## 7. 简化定律

- **简化定律1:**  $A + \overline{A} \cdot B = A + B$  可以从  

$$A + \overline{A} \cdot B = (A + \overline{A}) \cdot (A + B) = 1 \cdot (A + B) = A + B$$
 推导得出。
- **简化定律2:**  $A \cdot (\overline{A} + B) = A \cdot B$  可以从  

$$A \cdot (\overline{A} + B) = A \cdot \overline{A} + A \cdot B = 0 + A \cdot B = A \cdot B$$
 推导得出。

## 8. 共识定律

- **共识定律:**  $(A + B) \cdot (\overline{A} + C) = (A + B) \cdot (\overline{A} + C) \cdot (B + C)$  可以从  

$$(A + B) \cdot (\overline{A} + C) = (A + B) \cdot (\overline{A} + C) \cdot (B + C)$$
 推导得出, 因为  

$$(A + B) \cdot (\overline{A} + C) \leq (B + C)$$
。

## 9. 反演定律

- **反演定律:**  $A = \overline{\overline{A}}$  是逻辑变量的双重否定特性。

# 二、基本门电路

## 1. 非门

$$Y = \overline{A}$$

## 2. 与门

$$Y = A \cdot B$$

真值表:

输入 A	输入 B	输出 Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

## 3. 或门

$$Y = A + B$$

真值表:

输入 A	输入 B	输出 Y
0	0	0
0	1	1

输入 A	输入 B	输出 Y
1	0	1
1	1	1

## 4. 与非门

与非门是“与门”和“非门”的结合。

$$Y = \overline{A \cdot B}$$

真值表:

输入 A	输入 B	输出 Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

## 5. 或非门

或非门是“或门”和“非门”的结合。

$$Y = \overline{A + B}$$

真值表:

输入 A	输入 B	输出 Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

## 6. 异或门

当两个输入不相同时，输出为高电平（1）；当两个输入相同时，输出为低电平（0）。这也被称为“半加器”的求和逻辑。

逻辑表达式:

$$Y = A \oplus B$$

真值表:

输入 A	输入 B	输出 Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

## 三、编码

### 1. 原码、反码和补码

为了在二进制系统中表示正负数，我们通常会使用最高位作为**符号位**。

- 符号位为 **0** 代表**正数**。
- 符号位为 **1** 代表**负数**。

#### 原码

- **规则**: 符号位 + 数值的绝对值的二进制表示。
- **正数**: 符号位为0，其余位表示数值。
  - 例如，+12 的原码是 **00001100**。
- **负数**: 符号位为1，其余位表示数值。
  - 例如，-12 的原码是 **10001100**。
- **缺点**:
  1. 零的表示不唯一：+0 是 **00000000**，-0 是 **10000000**。
  2. 进行加减法运算时，需要单独处理符号位，硬件实现复杂。

#### 反码

反码的出现是为了简化减法运算。

- **规则**:
  - **正数的反码与其原码相同。**
  - **负数的反码是在其原码的基础上，符号位不变，其余各位按位取反。**
- **示例**:
  - +12 的原码是 **00001100**，其反码也是 **00001100**。
  - -12 的原码是 **10001100**，其反码是 **11110011** (符号位1不变，后面7位 **0001100** 按位取反得到 **1110011** )。
- **缺点**:
  - 仍然存在“双零”问题：+0 的反码是 **00000000**，-0 的反码是 **11111111**。

- 跨零运算会产生循环进位问题。

## 补码

补码是现代计算机系统中最常用的有符号数表示法，它解决了原码和反码的缺点。

- 规则:**
  - 正数的补码与其原码相同。
  - 负数的补码是其反码加 1。
- 求负数补码的方式:**
  - 从其原码的最低位（最右边）向左找，找到的第一个 1 保持不变，这个 1 左边的所有位（不含符号位）按位取反，符号位仍为 1。
- 示例:**
  - +12 的补码是 **00001100**。
  - 12 的补码求法：
    - 原码: 10001100
    - 反码: 11110011
    - 加 1: 11110011 + 1 = **11110100**。
- 优点:**
  - 零的表示唯一: **00000000**。
  - 简化运算:** 可以将减法运算转换为加法运算。例如，计算  $A - B$  等同于计算  $A + (-B)$  的补码。
  - 对于一个  $n$  位的补码系统，其表示范围为  $[-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$ 。例如，8位补码的范围是  $[-128, 127]$ 。

### 总结表格 (以 $\pm 12$ 为例)

值	原码	反码	补码
+12	00001100	00001100	00001100
-12	10001100	11110011	11110100

## 2. BCD 码

BCD 码是用二进制来表示十进制数的一种编码方式。它与直接将十进制数转换为二进制数不同。

- 规则:** 用 4 位二进制数来表示一位十进制数 (0-9)。最常用的是 **8421 BCD 码**，其中各位的权值从高到低分别是 8、4、2、1。
- 特点:**
  - 它介于二进制和十进制之间，便于人机交互（如数码管显示、计算器）。
  - 运算比纯二进制复杂，但比直接处理十进制字符简单。

- 由于用4位二进制表示一位十进制数，所以 1010 到 1111 这 6 个码是无效或非法的。

## BCD 码对照表

十进制	BCD 码
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

**示例:** 将十进制数 **129** 转换为 BCD 码。

- 将每一位十进制数分开： 1、 2、 9。
- 将每一位分别转换为对应的4位BCD码：
  - 1 → 0001
  - 2 → 0010
  - 9 → 1001
- 将它们组合起来：

$$(129)_{10} = (0001\ 0010\ 1001)_{BCD}$$

**对比:** 如果将  $(129)_{10}$  直接转换为纯二进制，结果是 **10000001**。这与它的 BCD 码是完全不同的。

---

## 四、加法器、编码器、译码器、选择器、比较器

---

## 五、触发器

### 1. RS 触发器

最基本的触发器，但存在一个不确定状态，在实际应用中较少直接使用。

- **输入:**  $S$  (Set, 置位),  $R$  (Reset, 复位)
- **输出:**  $Q$  (状态输出),  $\bar{Q}$  (反向输出)

## 功能表

这张表描述了在不同输入下，下一个状态  $Q_{n+1}$  是什么。

$S$	$R$	$Q_{n+1}$	功能
0	0	$Q_n$	保持
0	1	0	复位/置0
1	0	1	置位/置1
1	1	?	禁止/不定

## 特性方程

$$Q_{n+1} = S + \bar{R}Q_n \quad (\text{约束条件: } S \cdot R = 0)$$

## 激励表

这张表在电路设计时非常有用，它回答了“为了让状态从  $Q_n$  变为  $Q_{n+1}$ ，输入  $S$  和  $R$  应该是什么？”。（X表示Don't Care，即0或1均可）

$Q_n$	$Q_{n+1}$	$S$	$R$
0	0	0	X
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	X	0

## 2. JK 触发器

JK 触发器是 RS 触发器的改进版，它解决了 RS 触发器的“禁止”状态问题，是最通用的触发器。

- **输入:**  $J$  (功能类似  $S$ ),  $K$  (功能类似  $R$ )
- **输出:**  $Q, \bar{Q}$

## 功能表

$J$	$K$	$Q_{n+1}$	功能
0	0	$Q_n$	保持
0	1	0	复0
1	0	1	置1
1	1	$\overline{Q_n}$	翻转

JK触发器将RS触发器的禁止状态 (1,1输入) 变成了一个非常有用的翻转功能。

## 特性方程

$$Q_{n+1} = J\overline{Q_n} + \overline{K}Q_n$$

## 激励表

$Q_n$	$Q_{n+1}$	$J$	$K$
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

## 3. D 触发器

D 触发器的功能非常直接：在时钟脉冲到来时，将输入  $D$  的值传递给输出  $Q$ 。它常被用作数据锁存器或移位寄存器的基本单元。

- **输入:**  $D$  (Data)
- **输出:**  $Q, \overline{Q}$

## 功能表

$D$	$Q_{n+1}$	功能
0	0	置0
1	1	置1

无论当前状态  $Q_n$  是什么，下一个状态  $Q_{n+1}$  都等于时钟边沿到来时的  $D$  输入值。

## 特性方程

$$Q_{n+1} = D$$

## 激励表

$Q_n$	$Q_{n+1}$	$D$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

## 4. T 触发器

T 触发器是一个翻转触发器。当输入  $T = 1$  时，状态翻转；当  $T = 0$  时，状态保持不变。它常用于构建计数器。

- **输入:**  $T$
- **输出:**  $Q, \overline{Q}$

## 功能表

$T$	$Q_{n+1}$	功能
0	$Q_n$	保持
1	$\overline{Q_n}$	翻转

## 特性方程

$$Q_{n+1} = T \oplus Q_n = T\overline{Q_n} + \overline{T}Q_n$$

## 激励表

$Q_n$	$Q_{n+1}$	$T$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0